

# Processeu NONO 1et 2

Cédric BOIS      Benjamin SIENTZOFF

13 décembre 2014

## Table des matières

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Réalisation de Nono-1</b>               | <b>4</b>  |
| 1.1      | Opcode des instructions . . . . .          | 4         |
| 1.2      | L' unité arithmétique et logique . . . . . | 5         |
| 1.3      | Le contrôleur de saut . . . . .            | 7         |
| 1.4      | Le décodeur d'instructions . . . . .       | 7         |
| 1.5      | La sélection des registres . . . . .       | 7         |
| 1.6      | Le banc de registres . . . . .             | 7         |
| <b>2</b> | <b>Processeurs Nono-1 et Nono-2</b>        | <b>10</b> |
| 2.1      | Nono-1 . . . . .                           | 10        |
| 2.2      | Nono-2 . . . . .                           | 10        |

## Introduction

Dans le cadre du cours intitulé *Architecture des ordinateurs*, nous devons recréer un processeur Nono-1. Par la suite, ce processeur sera modifier pour devenir Nono-2. Ce rapport retrace comment nous avons réalisé ces processeurs MIPS.

Les circuits électroniques présentés sont produits avec le logiciel *Logisim*. Ces circuits et les différents fichiers permettant notamment de programmer le processeur sont fournis avec la version numérique de ce rapport. Les images RAM peuvent être directement chargées dans la RAM des processeurs Nono. Ces images correspondent aux programmes compilés pour ces architectures et peuvent être exécutés directement dans *Logisim*.

Dans une première partie, nous présentons les différents sous-circuits composants le processeur Nono-1. Une seconde partie présente son fonctionnement global et les modifications apportées à Nono-1 pour implémenter les fonctions de Nono-2.

# 1 Réalisation de Nono-1

## 1.1 Opcode des instructions

Nono-1 et Non-2 sont des processeurs utilisant l'assembleur MIPS. Les instructions disponibles sur Nono-1 sont présentées au tableau de la figure 1.1. On remarque que les instructions reconnues sont relativement restreintes. Ces instructions sont de trois formats différents comme on peut le voir à la figure 1.1<sup>1</sup>.

 


FIGURE 1 – Formats des instructions

**Le Format F1** Le format F1 est composé de quatre paquets de bits. Le premier est sur quatre bits, il correspond au code de l'instruction, et c'est le cas pour tous les formats d'instructions. Les trois paquets suivants, sur quatre bits. Ce format est utilisé typiquement pour des opérations faisant intervenir trois registres. Le premier correspond à la destination du résultat et les deux suivants aux registres contenant les opérantes.

**Le Format F2** Le format F2 est composé de trois paquets de bits. Le premier est sur quatre bits, il correspond au code de l'instruction. Les 4 bits suivants correspondent à un nom de registre et les 8 derniers à une valeur immédiate. Ce format est typiquement utilisé pour l'instruction *li*.

**Le Format F3** Le format F3 peut être divisé en quatre parties. C'est le format utilisé pour les sauts. Les quatre bits correspondent à l'opcode de l'instruction. Le paquet des quatre bits et le suivant constitué des quatre autres bits suivant correspondent à des noms de registres. Enfin les derniers bits (au nombre de quatre) correspondent à un offset. Pour les sauts, cela correspond à l'adresse de l'étiquette où effectuer le saut.

Le choix des opcode n'a pas été fait au hasard, en effet, en regardant le nombre de sauts et le nombre d'opérations faisant appel à l'unité arithmétique et logique du processeur, on s'aperçoit qu'il peuvent constituer deux groupes. On a donc coupé les opcode en trois groupes. Le premier correspond aux opcodes qui commencent par un 1, ce sont les instructions qui font appel à l'UAL.

Le second groupe, les opcodes commencent par un 0, correspondent aux sauts. Enfin le dernier groupe est composé des autres instructions, les opcodes 0000 et

1. Tiré du sujet du projet rédigé par M. Frédéric GOULARD

| Instruction et paramètres                                    | Format         | Opcode |
|--|----------------|--------|
| <code>add r<sub>d</sub>, r<sub>s</sub>, r<sub>t</sub></code> | F <sub>1</sub> | 1000   |
| <code>sub r<sub>d</sub>, r<sub>s</sub>, r<sub>t</sub></code> | F <sub>1</sub> | 1001   |
| <code>or r<sub>d</sub>, r<sub>s</sub>, r<sub>t</sub></code>  | F <sub>1</sub> | 1010   |
| <code>and r<sub>d</sub>, r<sub>s</sub>, r<sub>t</sub></code> | F <sub>1</sub> | 1011   |
| <code>not r<sub>d</sub>, r<sub>s</sub></code>                | F <sub>1</sub> | 1100   |
| <code>shl r<sub>d</sub>, r<sub>s</sub>, r<sub>t</sub></code> | F <sub>1</sub> | 1101   |
| <code>shr r<sub>d</sub>, r<sub>s</sub>, r<sub>t</sub></code> | F <sub>1</sub> | 1110   |
| <code>li r<sub>d</sub>, val</code>                           | F <sub>2</sub> | 1111   |
| <code>halt</code>  | F <sub>1</sub> | 0000   |
| <code>b offset</code>  | F <sub>3</sub> | 0001   |
| <code>beq r<sub>s</sub>, r<sub>t</sub>, offset</code>        | F <sub>3</sub> | 0010   |
| <code>bne r<sub>s</sub>, r<sub>t</sub>, offset</code>        | F <sub>3</sub> | 0011   |
| <code>bge r<sub>s</sub>, r<sub>t</sub>, offset</code>        | F <sub>3</sub> | 0100   |
| <code>ble r<sub>s</sub>, r<sub>t</sub>, offset</code>        | F <sub>3</sub> | 0101   |
| <code>bgt r<sub>s</sub>, r<sub>t</sub>, offset</code>        | F <sub>3</sub> | 0110   |
| <code>blt r<sub>s</sub>, r<sub>t</sub>, offset</code>        | F <sub>3</sub> | 0111   |

FIGURE 2 – *Opcode* des différentes instruction du processeur NONO 1

1111. Le tableau des instructions, leur format et les opcodes correspondants est présenté à la figure 1.1.

Maintenant que nous avons défini nos opcodes, il est temps de concevoir les circuits électroniques composant le processeur NONO 1. Commençons par l'Unité Arithmétique et Logique.

## 1.2 L'unité arithmétique et logique

L'Unité Arithmétique et Logique, abrégé UAL, permet de faire des calculs basiques (additions, divisions, décalages de bits, etc.). Elle effectue les calculs sur huit bits. L'UAL a trois entrées. La première sur trois bits permet de préciser le code l'opérateur à effectuer. Les deux autres entrées sur huit bits sont les opérantes de l'opération demandée.

En sortie, sur *output* on peut lire le résultat de l'opération. Il y a également quatre drapeaux comme détaillés ci-dessous.

CF pour *Carrie Flag* est le drapeau levé lorsque que l'opération génère une retenue.

ZF pour *Zero Flag* qui est armé lorsque que le résultat comporte uniquement des 0.

OF pour *Over Flow* qui est un drapeau levé lorsque on dépasse la capacité des nombres représentés.

SF pour *Sign Flag* qui est levé lorsque le résultat a son bit de poids fort à 1, c'est un nombre signé.

Le schéma électronique de l'UAL est présenté à la figure 1.2. La partie qui décode le signal *ctrlUAL* correspond au tableau de Karnaugh de la figure 1.2

 


FIGURE 3 – Schéma électronique de l'Unité Arithmétique et Logique

| b3b2 \ b1b0 | 0 | 01 | 11 | 10 |
|-------------|---|----|----|----|
|             | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 00          | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 01          | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 11          | 1 | 1  | 0  | 1  |
| 10          | 1 | 1  | 1  | 1  |

FIGURE 4 – Tableau de Karnaugh pour le décodage de *ctrlUAL*

duquel on extrait l'équation :

$$b3.\neg(b2) + b3.b2.\neg(b1) + b3.b1.\neg(b0) \quad (1)$$

Cette équation nous permet alors de réaliser le circuit électronique décodant *ctrlAUL*.

### 1.3 Le contrôleur de saut

Le second circuit électronique composant le processeur est le contrôleur de saut. Son rôle est de mettre à jour *PC* à jour en fonction du résultat de l'opération que vient d'effectuer l'UAL pour le cycle suivant. Le saut est déterminé en fonction des indicateurs que le circuits à en entrées, c'est-à-dire *SF* et *ZF*.

 


FIGURE 5 – Schéma électronique du contrôleur de sauts

Le schéma électronique du contrôleur de saut est à la figure 1.3.

### 1.4 Le décodeur d'instructions

intro, explications

### 1.5 La sélection des registres

intro, explications

### 1.6 Le banc de registres

intro, explications

 


FIGURE 6 – Schéma électronique pour le décodeur d'instructions

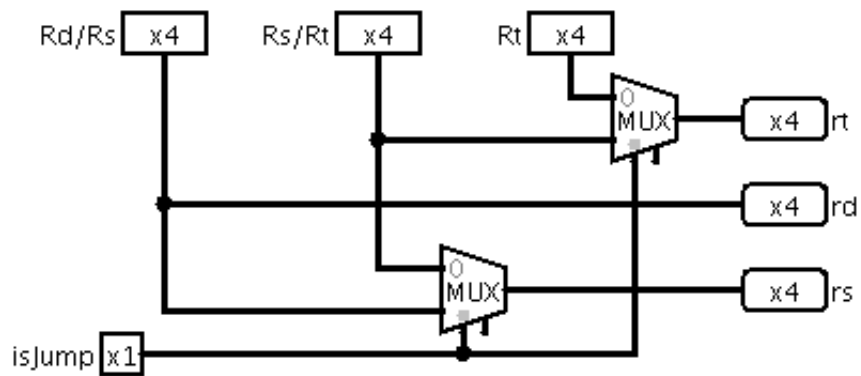


FIGURE 7 – Schéma électronique pour la sélection de registres



 


FIGURE 8 – Schéma électronique pour le banc de registres

 


FIGURE 9 – Schéma électronique pour le sélecteur du banc de registres

## **2   Processeurs Nono-1 et Nono-2**

### **2.1   Nono-1**

### **2.2   Nono-2**

## Conclusion

je conclu